

Opgave 3

Overzicht opdracht

Deze opgave staat los van de vorige opgaven en heeft als doel het gebruik van optellingen in VHDL te begrijpen. De bedoeling is ook dat je leert werken met de package `numeric_std` (en de types `unsigned` en `signed`). **Daarom is het, uitzonderlijk in deze opgave, niet toegestaan om integers te gebruiken in je code.** Dit is puur om didactische redenen, want je mag normaal in VHDL wel degelijk met integers werken, wat heel dikwijls zeer handig is.


Enkel de dip switches en de leds worden gebruikt voor deze opgave:

- Als dip switch SW0 gelijk is aan
 - o 0 dan moet je SW15-12 en SW11-8 beschouwen als 4-bit positief binaire getallen.
 - o 1 dan moet je SW15-12 en SW11-8 beschouwen als 4-bit two's complement getallen.
- De som hiervan moet je tonen op LED15-11.
- Als dip switch SW1 gelijk is aan
 - o 0 dan gebruik je 5 leds (LED15-11), zodat er nooit overflow kan optreden.
 - o 1 dan gebruik je slechts 4 leds (LED14-11, terwijl LED15 uit blijft).

Begrijp wat er gebeurt in het geval van overflow in deze opgave. **Zorg ervoor dat je dit weet, want dit zal gevraagd worden op een test en/of op je verdediging van deze opgave!**

Beschrijving

 Het blokschema ziet er als volgt uit, waarbij je uiteraard zelf de benamingen van de in- en uitgangen (en de component zelf) mag kiezen.



Let wel op dat je de juiste verbindingen legt in het .xdc bestand. Zo zal je bijvoorbeeld de meest linkse bit van A moeten verbinden met pin V10 (waar oorspronkelijk SW[15] stond in het .xdc bestand) en de meest rechtse bit van B met pin T8 (waar oorspronkelijk SW[8] stond). Zorg ervoor dat alle niet-gebruikte "SW" lijnen (SW7-2) in het .xdc bestand in commentaar staan, anders zal Vivado een foutmelding geven.

Zoals je in de theorie gezien hebt, moet je 1 bit méér voorzien voor het resultaat dan het grootste aantal bits van de ingangen om zeker te zijn dat je geen overflow kan hebben. In dit geval moet je dus 5 bits voorzien als je twee ingangen van 4 bits met elkaar wil optellen zonder kans op overflow. Het grootste positief binaire getal dat je kan voorstellen met 4-bits is namelijk 15, dus de grootste mogelijke som wordt dan $15+15=30$, wat een 5-bit binair getal is (11110).

De "+" operator in VHDL gaat er echter standaard niet vanuit dat je een extra bit voorziet, dus hier zal je even wat moeten nadenken en uitzoeken hoe je dat juist moet forceren. Kijk hiervoor zeker even naar de voorbeeldoefeningen op Blackboard. Bovendien moet je ook even nakijken wat er gebeurt als je slechts vier bits voorziet voor de som en wat er dan juist gebeurt als er effectief

overflow optreedt. Kijk zeker na of de leds het gedrag vertonen dat je verwacht bij overflow voor zowel positief binaire als two's complement getallen.

Belangrijk! Het is niet de bedoeling dat je in VHDL een carry look ahead of ripple carry adder tot op poortniveau gaat ontwerpen! Dat is de kracht van VHDL: gebruik gewoon de "+" operator om de som te berekenen en Vivado zal dan zelf wel de juiste logica genereren. Bijvoorbeeld:

```
Som <= A + B;
```

Je zal in deze opgave problemen hebben met het omzetten van unsigned naar signed en vice versa, want stel dat je de ingangen A en B als unsigned definieert, moet je ze achteraf nog omzetten naar signed indien dip 0 (SW0) gelijk is aan 1. Hier zal je goed in de cursus (of de [videoles over numeric std](#)) moeten opzoeken hoe je best kan converteren tussen deze verschillende types.

Als alles werkt naar behoren en je hebt de correcte werking van je ontwerp nagekeken, dan moet je je opgave indienen in Blackboard. Dit doe je op de volgende manier:

- Je opent Blackboard en gaat naar de cursus van dit vak.
- Onder "Practicum" > "Indienen" staat er een link "Opgave 3". Klik hierop.
- Dien vervolgens je VHDL bestand én je XDC bestand in.
- Zowel je .vhd en je .xdc bestand kan je terugvinden door er in het "Sources" venster op te dubbelklikken. Het bestand zal dan rechts openen en net onder het betreffende tabblad kan je dan de exacte locatie terugvinden.
- Eventueel kan je nog opmerkingen toevoegen in het betreffende tekstvak.
- Klik op "Verzenden" om in te dienen.

Je hebt pas ingediend als je de juiste bestanden vóór de deadline correct hebt ingediend! Als je de verkeerde bestanden hebt ingediend en je merkt dit pas na de deadline, dan kan je alsnog de juiste indienen, maar dan geldt dit niet meer als "tijdig". Als je dus niet zeker bent, dan vraag je het aan mij.

Merk op dat het niet geldig is om je VHDL of XDC code te kopiëren in een Word, PDF, tekst- of eender welk ander bestand. Ik heb je ".vhd" en ".xdc" bestand nodig en NIETS ANDERS! Maak dus ook geen zip of dergelijke!